

Indice generale

Introduzione	xiii
Istruzioni per l'uso.....	xiii
File di supporto al libro	xiv
Capitolo 1 Cosa serve per iniziare.....	1
Dove e come acquistare il materiale	1
Hacker elettronico	2
Strumentazione e materiali per iniziare.....	2
Consigli per gli acquisti.....	3
Altri kit.....	4
Prototipazione	4
Breadboard	6
Millefori	8
Basetta presensibilizzata	9
PCB	14
Cavi e connettori	14
Spine e prese.....	15
Interruttori e pulsanti.....	16
Cavi	18
Spelare i fili.....	19
Unire fili.....	20
Saldatura e dissaldatura	22
Coccodrilli e morsetti	25
Attrezzatura essenziale.....	26
Terza mano	26
Multimetro	27
Oscilloscopio	29
Alimentazione	32
Alimentatore da banco	33

Capitolo 2	Elettronica di base	35
	Elettronica analogica e digitale.....	35
	Elettronica di base	37
	Tensione	39
	Corrente.....	40
	Potenza	42
	Resistenza.....	43
	Capacità.....	44
	Induttanza.....	46
	Componenti passivi	47
	Resistore.....	47
	Condensatore.....	56
	Induttore	61
	Trasformatore.....	63
	Relè	63
	Altri componenti	64
	Componenti attivi	69
	Diodo	69
	Transistor	72
	Transistor MOSFET	77
	Circuito integrato	79
	Microprocessore	80
Capitolo 3	Motori, sensori e display	85
	Modularità	85
	Motori elettrici	85
	In questo capitolo	85
	Motore DC	86
	Motore DC senza spazzole	86
	Motore passo-passo	87
	Servomotore	89
	Sensori	90
	Sensore ottico	90
	Sensore acustico	94
	Sensore di movimento.....	96
	Accelerometro	96
	Sensore di tilt.....	97
	Sensore di temperatura	98
	Sensore magnetico	98
	Sensore GPS	99
	Display	100
	LCD 16 × 2.....	100
	LCD grafico 128 × 64 pixel	101
	Display a LED sette segmenti	102
	LED	103

LED RGB	104
Matrice di LED	106
Capitolo 4 Progettare da zero	107
Simboli.....	107
Componenti passivi.....	108
Componenti attivi.....	108
Porte logiche	109
Interruttori	109
Simboli vari	109
Schema elettrico.....	110
Strumenti per la progettazione.....	110
Fritzing	113
Interfaccia	113
Esempi pratici	118
PCB	124
Software di simulazione	127
Circuit Simulator	128
CircuitLab	130
Qucs	133
Capitolo 5 Primi passi	137
Prima di iniziare	137
Esperimenti con le pile	138
Pile e accumulatori	138
Misurare la tensione di una pila	142
Serie e parallelo.....	143
Esperimenti con le celle solari	144
Esperimenti con i trasformatori	144
Misurare la tensione di rete	145
Ridurre la tensione	146
Elevare la tensione.....	147
Isolare un circuito	148
Alimentatori	148
Esperimenti con i resistori	150
Misura della resistenza	150
Caduta di tensione	150
Partitore di tensione	153
Misurare l'intensità luminosa	155
Regolatore di tensione	157
Esperimenti con i diodi	158
Raddrizzatore a diodi.....	158
Alimentare un LED.....	159
Illuminazione con LED RGB	162
Esperimenti con i condensatori.....	162
Caricare un condensatore	163

Scaricare un condensatore	164
Livellare la tensione	167
Esperimenti con i transistor	167
Stabilizzare e regolare la tensione	168
Semplice oscillatore sinusoidale con un transistor	170
Polarizzazione di un transistor	172
Preamplificatore con controllo di ingresso	174
Preamplificatore con controllo di toni	176
Esperimenti con i circuiti integrati	178
IC regolatori di tensione	179
IC amplificatori operazionali	180
Preamplificatore con filtri	184
IC amplificatori audio	184
IC 555	188
Generatore di segnali con il 555	188
Timer con il 555	193
Lampeggiatore variabile	195
Circuiti integrati digitali e microprocessori	196
Famiglie di IC logici	209
Microprocessore	229
Shield fai-da-te	239
Capitolo 6 30 progetti con Arduino	243
IDE di Arduino	243
Installazione	243
Risorse di Arduino	250
Progetti hardware con Arduino	250
Procedura per l'assemblaggio dei progetti hardware	251
Accensione e spegnimento di tre LED tramite tre pulsanti	252
Controllo della luminosità di LED tramite potenziometri	253
Controllo di velocità di due motori DC tramite potenziometri e transistor	255
Interfaccia display retroilluminato 16×2	256
Interfaccia display a 7 segmenti	259
Interfaccia display grafico 128×64 pixel	262
Oscilloscopio con display grafico	264
Controllo bidirezionale di due motori DC	265
Controllo di servomotori con potenziometri e sensori	269
Controllo di LED RGB con potenziometri e sensori	270
Controllo di potenza per luci di casa con relè	271
Uso del sensore di tilt	273
Termometro a LED con sensore di temperatura	274
Termometro con visualizzazione su display	275
Interfaccia MIDI con display	276
Generatore di forme d'onda con display	281
Mini synth programmabile con 6 potenziometri	282
VU meter audio LED	283

VU meter audio stereo con display	285
Scrittura e lettura dati su SD Card	286
Connessione Internet.....	290
Scrivere e leggere i dati dalla card SD	293
Controllo remoto da Web.....	293
Orologio con display controllato via Web	295
Orologio con allarme controllato via Web	296
Comunicazione wireless.....	297
Controllo remoto da un dispositivo wireless	306
Braccio meccanico con controllo remoto	315
Rover con controllo Wi-Fi.....	318
Controllo Bluetooth	320
Controllo con sensore a ultrasuoni	322
Sviluppo di programmi per comunicare con Arduino	324
Ambienti di sviluppo open source	325
Appendice A Strumenti.....	329
ATtiny45 e ATtiny85.....	329
Caratteristiche di ATtiny45 e 85.....	329
In questo capitolo	329
Display a 7 segmenti con ATtiny45/85	333
Raspberry Pi	337
Il processore	338
Tastiera e mouse.....	341
Porta GPIO	341
Raspberry Pi Connection Bridge	351
Teensy 3.0	352
pcDuino.....	357
Dotazione	357
Sistema operativo	359
Esempi di programmazione hardware	361
UDOO	363
Indice analitico.....	365